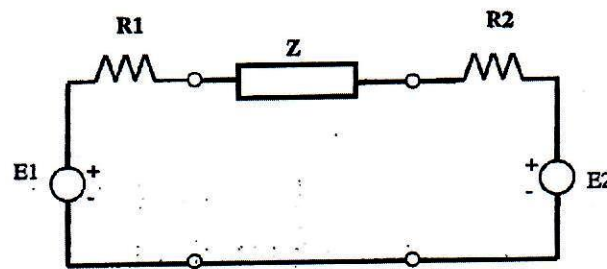


Homework 2


ECE 580

Due November 6, 2024


1. Find the scattering matrix of a single-element two-port with terminations R_1 and R_2 .



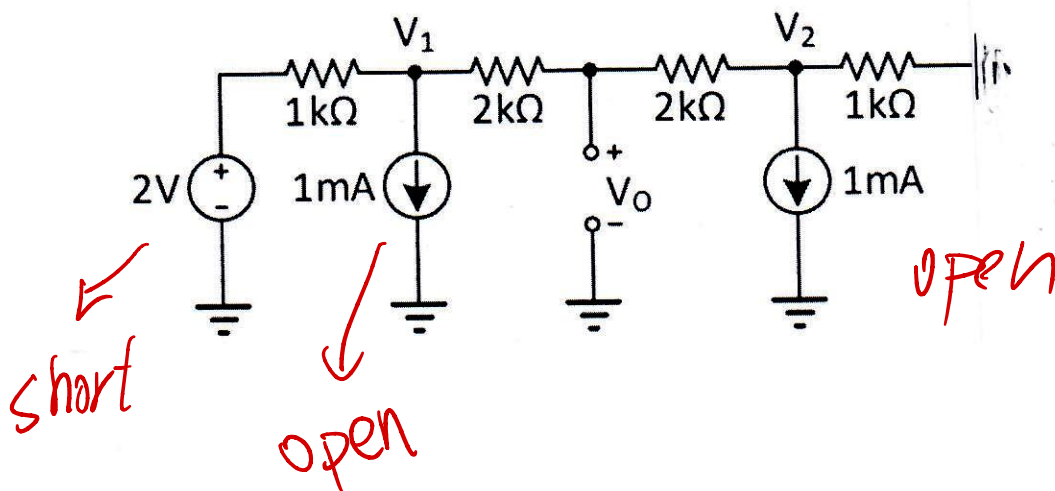
2. Find all voltages in the circuit shown using inter-reciprocity.



1.

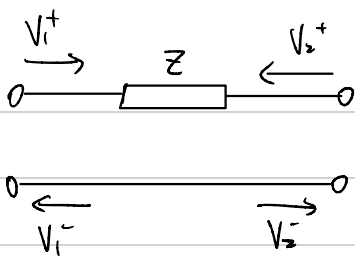

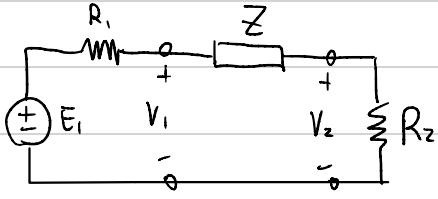
$$\begin{bmatrix} V_1^- \\ V_2^- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1^+ \\ V_2^+ \end{bmatrix} \rightarrow \begin{aligned} V_1^- &= S_{11} \cdot V_1^+ + S_{12} \cdot V_2^+ \\ V_2^- &= S_{21} \cdot V_1^+ + S_{22} \cdot V_2^+ \end{aligned}$$



$$S_{11} = \frac{V_1^-}{V_1^+} = \frac{Z + R_2 - R_1}{Z + R_2 + R_1}$$

$$S_{21} = \frac{V_2^-}{V_1^+} = (1 + S_{11}) \cdot \frac{R_2}{Z + R_2} = \frac{R_2}{Z + R_2} \cdot \frac{Z + R_2 - R_1 + Z + R_2 + R_1}{Z + R_2 + R_1} = \frac{2R_2(Z + R_2)}{(Z + R_2)(Z + R_2 + R_1)}$$
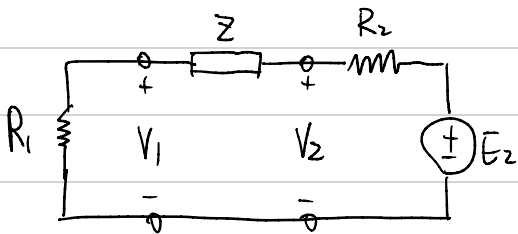
$$\begin{cases} V_1 = V_1^+ + V_1^- = V_1^+ (1 + S_{11}) \\ V_2 = V_2^- = V_1^+ \cdot \frac{R_2}{Z + R_2} \end{cases} \Rightarrow V_2^- = V_1^+ (1 + S_{11}) \cdot \frac{R_2}{Z + R_2} = \frac{2R_2}{Z + R_2 + R_1}$$



$$S_{22} = \frac{V_2^-}{V_2^+} = \frac{Z + R_1 - R_2}{Z + R_1 + R_2}$$

$$S_{12} = \frac{V_1^-}{V_2^+} = (1 + S_{22}) \cdot \frac{R_1}{Z + R_1} = \frac{R_1}{Z + R_1} \cdot \frac{Z + R_1 - R_2 + Z + R_1 + R_2}{Z + R_1 + R_2} = \frac{2R_1(Z + R_1)}{(Z + R_1 + R_2)(Z + R_1)}$$



$$\begin{cases} V_2 = V_2^+ + V_2^- = V_2^+ (1 + S_{22}) \\ V_1 = V_1^- = V_2^+ \cdot \frac{R_1}{Z + R_1} \end{cases} \Rightarrow V_1^- = V_2^+ (1 + S_{22}) \cdot \frac{R_1}{Z + R_1} = \frac{2R_1}{Z + R_1 + R_2}$$

$$\text{Scattering matrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{Z + R_2 - R_1}{Z + R_2 + R_1} & \frac{2R_2}{Z + R_2 + R_1} \\ \frac{2R_1}{Z + R_1 + R_2} & \frac{Z + R_1 - R_2}{Z + R_1 + R_2} \end{bmatrix} = \frac{1}{Z + R_1 + R_2} \begin{bmatrix} Z + R_2 - R_1 & 2R_2 \\ 2R_1 & Z + R_1 - R_2 \end{bmatrix}$$

#

2.

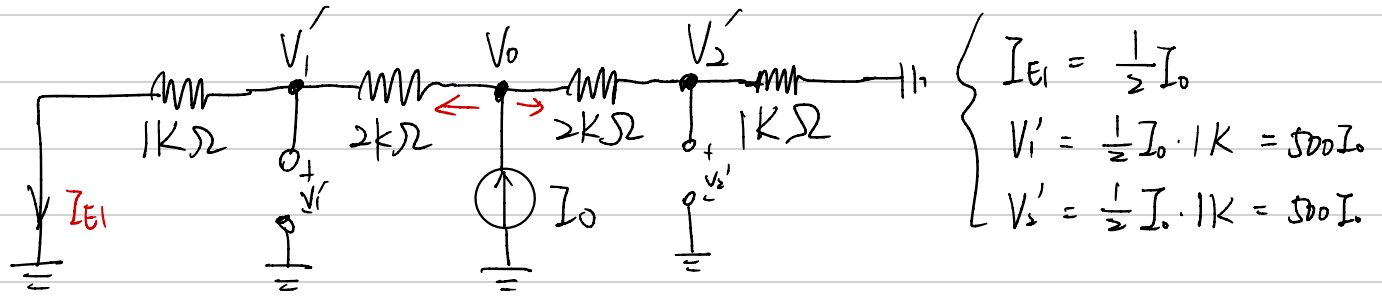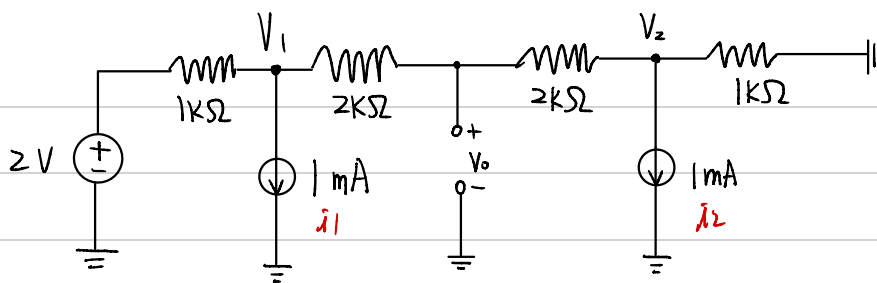

By Inter-Reciprocity: $V_0 I_0 + V_{E1} \cdot I_{E1} + V_1 I_1 + V_2 I_2 = 0$

$$\begin{aligned} \rightarrow V_0 &= -V_{E1} \cdot \frac{I_{E1}}{I_0} + I_1 \cdot \frac{V_1'}{I_0} + I_2 \cdot \frac{V_2'}{I_0} \\ &= (-2) \cdot \frac{1}{2} + 1mA \cdot 500 + 1mA \cdot 500 \\ &= -1 + 0.5 + 0.5 = 0 \text{ V} \end{aligned}$$

KCL for V_1 : $\frac{V_1 - 2}{1K} + \frac{V_1}{2K} + 1mA = 0$

$$\rightarrow 2V_1 - 4 + V_1 + 2 = 0 \rightarrow V_1 = \frac{2}{3} V$$

KCL for V_2 : $\frac{V_2}{2K} + \frac{V_2}{1K} + 1mA = 0$

$$\rightarrow V_2 + 2V_2 + 2 = 0 \rightarrow V_2 = \frac{-2}{3} V$$

$$\begin{cases} V_0 = 0V \\ V_1 = \frac{2}{3} V \\ V_2 = -\frac{2}{3} V \end{cases}$$

#